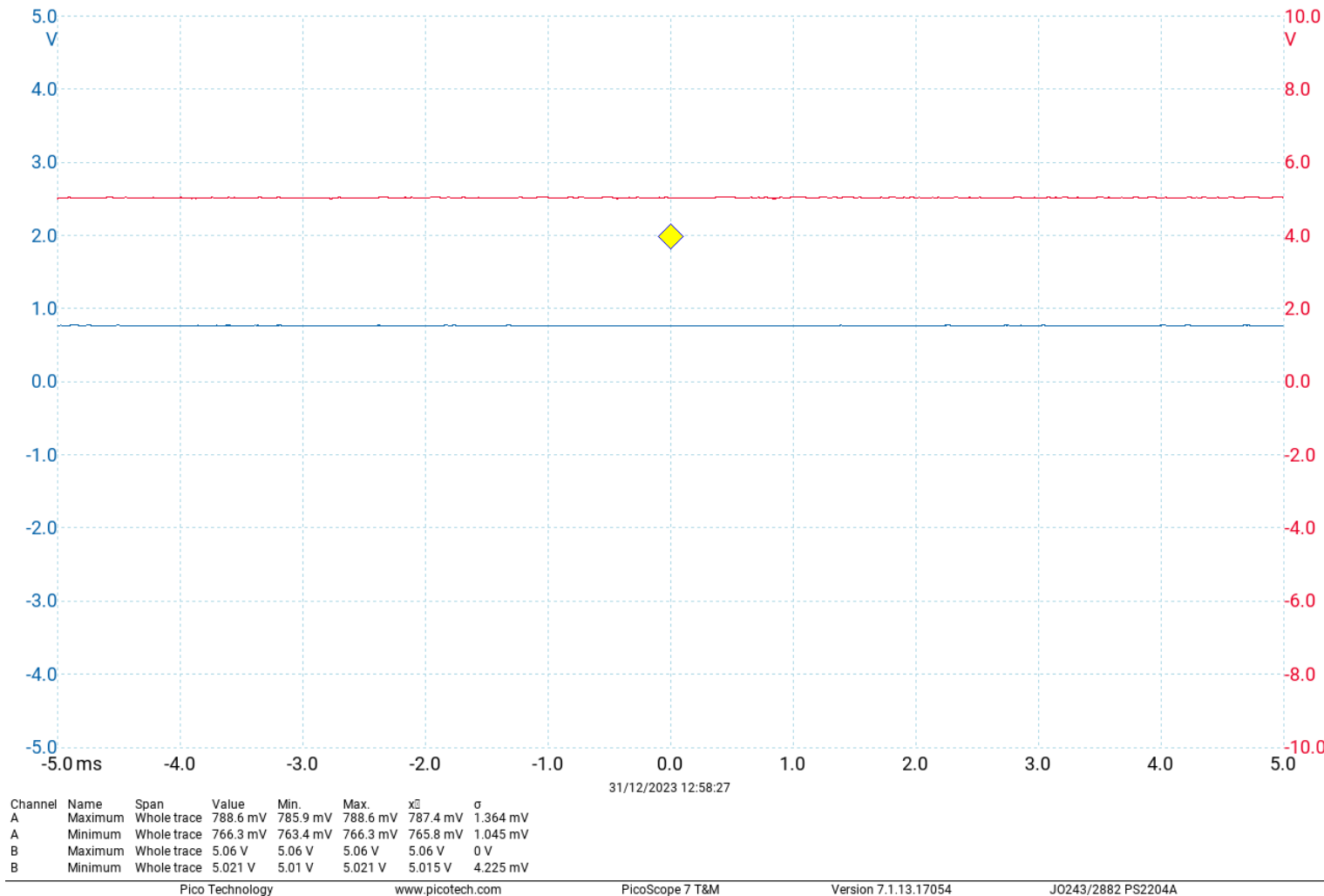


Exercise E6




- Datasheets:
breakdown voltage
is 6.2V
- A: $V_{fd} = 777\text{mV}$
- B: $V_{USB} = 5.037\text{V}$
- $I = \frac{V_{USB} - V_{fd}}{R_0} = 9.064\text{mA}$
- These values are within expectations.

Exercise E6

R_0/Ω	V_{USB}/V	V_{fd}/V	I/mA
1500	5.045	3.099	1.297
1000	5.040	3.227	1.813
470	5.034	3.451	3.368
100	5.006	3.901	11.050
68	4.979	3.988	14.574
47	4.965	4.076	18.915


Exercise E6

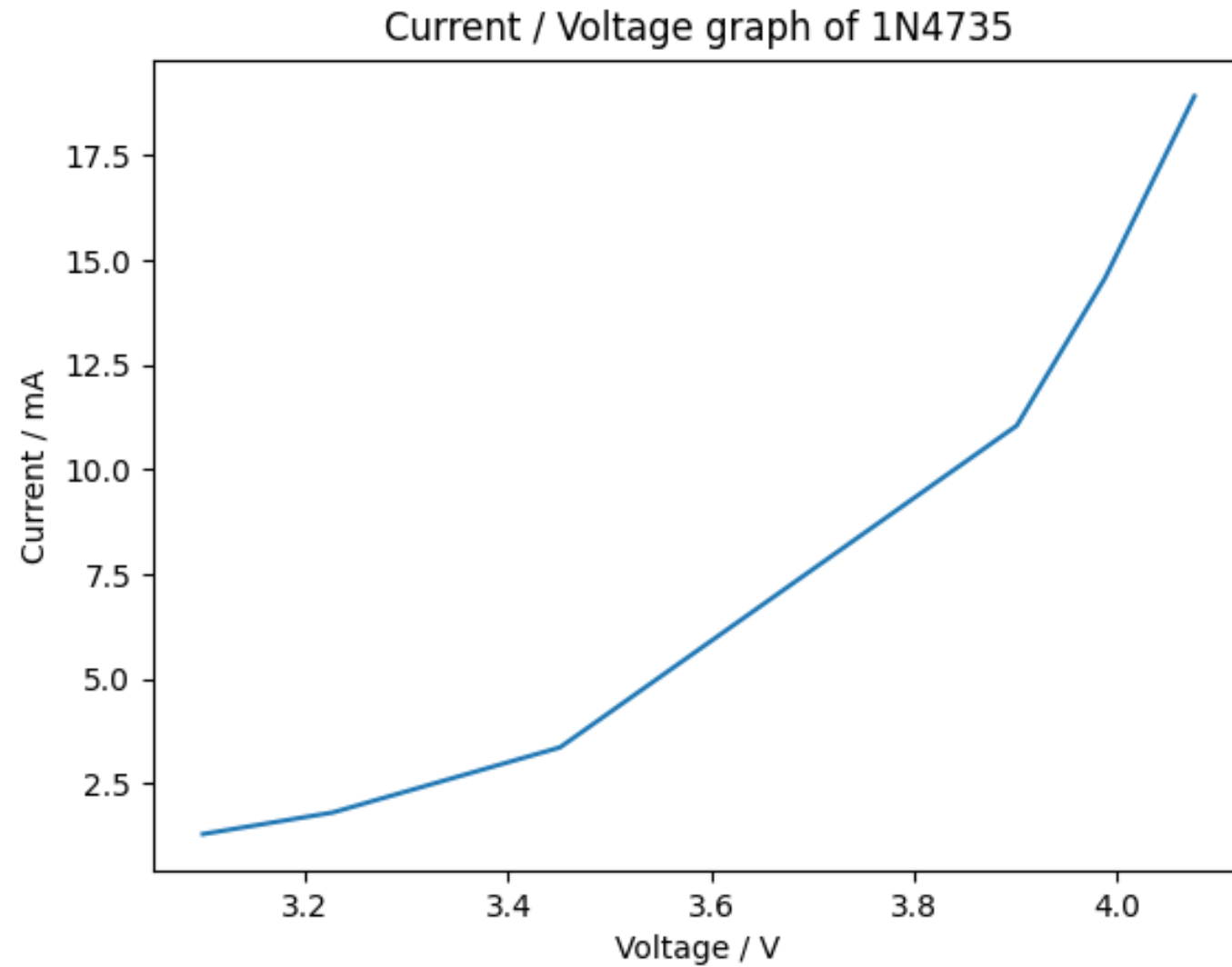

Exercise E6

- There doesn't seem to be a way to compare the experimental results with the specifications, which claims that when $I_{ZT} = 41mA$, $V_Z = 6.2V$. (See: <https://www.futurlec.com/Diodes/1N4735.shtml>)
- There are also no models of 1N4735 available in LTSpice. Comparisons with the 1N750 model cannot be directly made, but the simulation of 1N750 in LTSpice can be plotted as follows:

Exercise E6

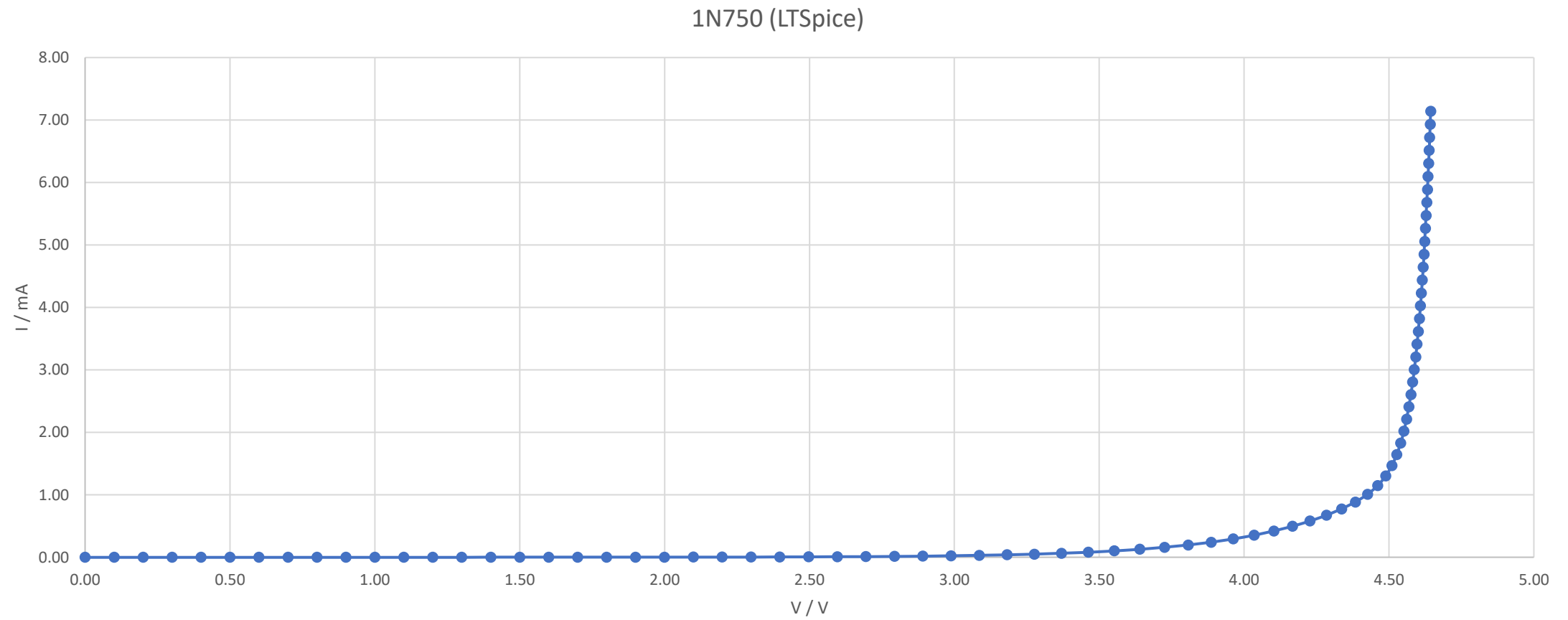

Exercise E6

- Although not very obvious, we may notice a similar trend of increasing slope in both plots.

